

Fachbereich Elektro

Name:

Gegenstand:

IKT

Datum:

Thema:

Schaltungstechnik: Relais mit Verzögerung

Aufgabenstellung:

Folgende Relaisschaltung ist mit dem E-Baukasten aufzubauen. Hier werden parallel zu den Spulenanschlüssen der Relais(A1, A2) gepolte Kondensatoren (Elko's) geschalten. Bitte auf die Polarität achten!



K1

Funktionsbeschreibung:

Arbeitszeit:

Schuljahr 2015/16

Überprüft/Beurteilung:

PTS Birkfeld www.pts-birkfeld.at

Fachbereich Elektro

Name:

Gegenstand:

IKT

Datum:

Thema:

Schaltungstechnik: Relais mit Verzögerung



Arbeitszeit:

Schuljahr 2015/16

Überprüft/Beurteilung:

PTS Birkfeld www.pts-birkfeld.at